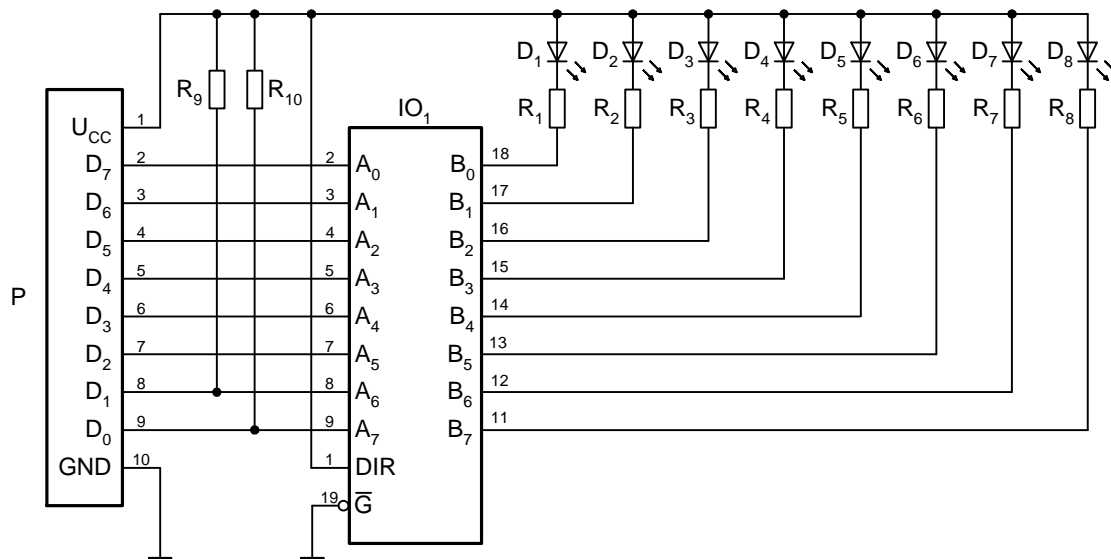


M8LED

Tento přípravek snižuje zatížení vývodů procesoru pomocí budiče sběrnice 74HCT245. LED jsou přes budič připojeny anodou na napájecí napětí. Takže LED svítí v případě, že je na odpovídající vstup budiče připojena log. 0.



Obr. Schéma zapojení přípravku M8LED